

UAS

Dasar Elektronika

NO

DATE

Nama : Muhammad Rivaldi Agusrian

NIM : 211010100308

Kelas : 02TELE004

3. Dik = $N_p = 300$ $V_s = 120 \text{ V}$ Dit = I_s, N_s , jenis trafo?
 $V_p = 12 \text{ V}$ $I_p = 0,6 \text{ A}$

$$\text{Jawab} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{I_s}{I_p} = \frac{12}{120} = \frac{I_s}{0,6} = 0,1 = \frac{I_s}{0,6}$$

$$I_s = 0,1 \cdot 0,6 = 0,06 \text{ A}$$

$$\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{300}{120} = \frac{12}{120} = \frac{300}{N_s} = 0,1$$


$$N_s = \frac{300}{0,1} = 3000 \text{ lilitan}$$

karena tegangan sekunder lebih besar dari pada tegangan primer maka jenis trafonya adalah trafo step up

A. Fungsi transistor memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai saklar elektronik dan pengatur arus.


transistor Bipolar terdiri dari dua jenis yaitu transistor NPN dan PNP. transistor ini diantaranya adalah terminal basis, kolektor dan emitor.

Transistor NPN

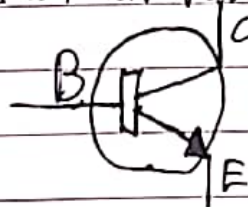


Gambar simbol NPN

Transistor PNP

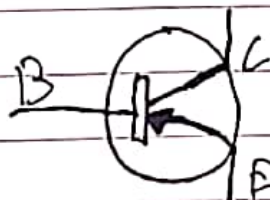


Gambar simbol PNP

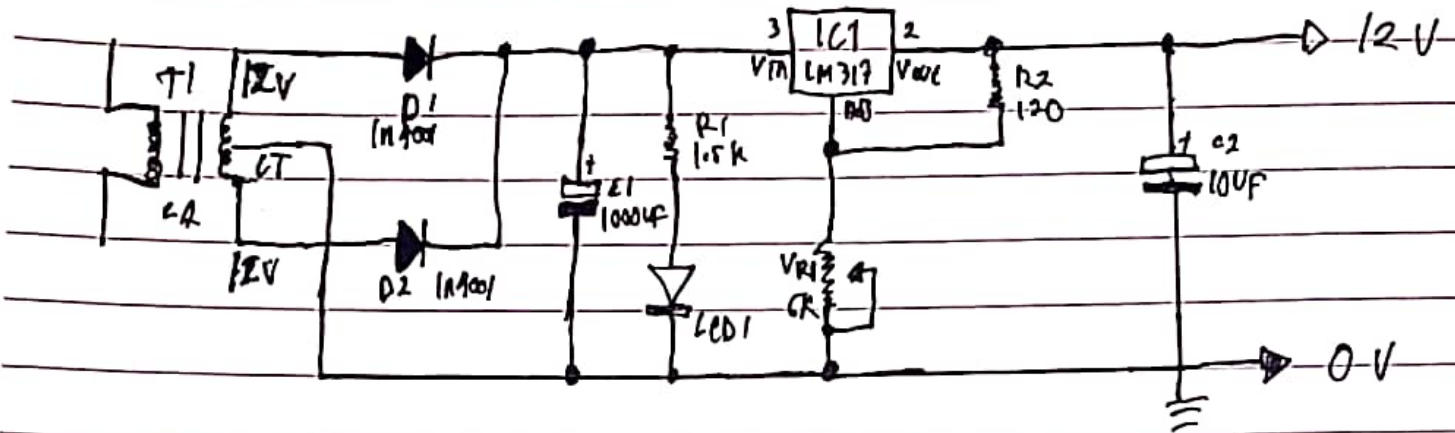
1. Rangkaian Power supply DC variabel 0V - 12V




2. Jalur PCB

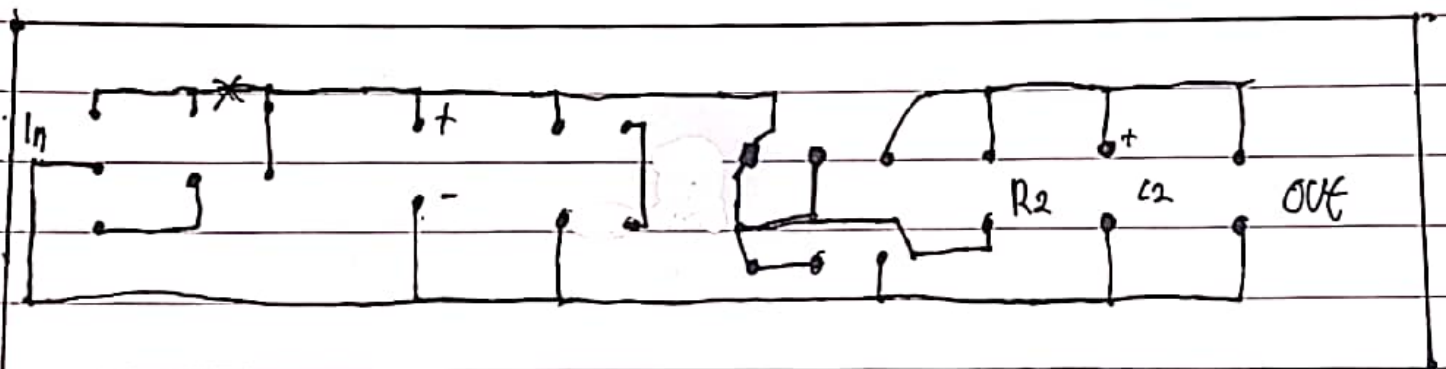

Letak Komponen

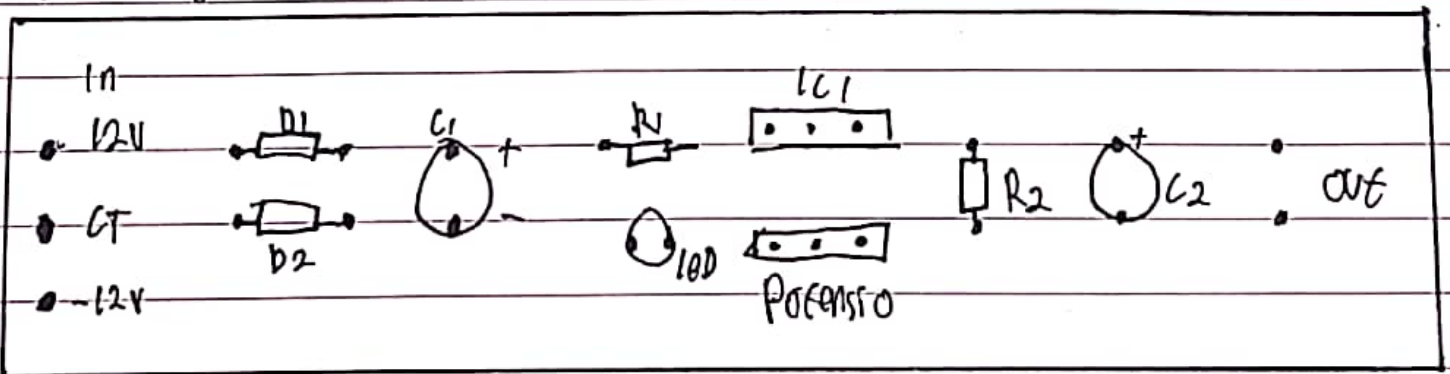

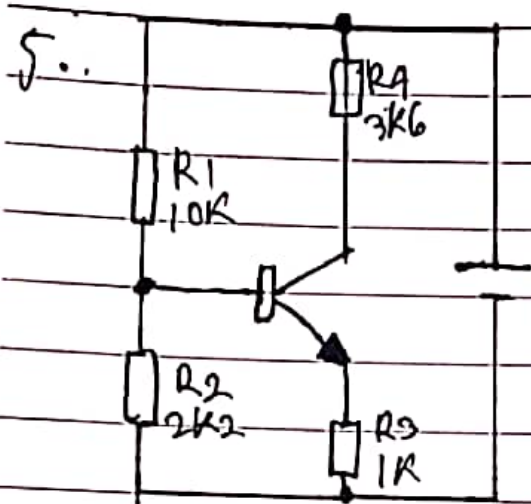

$$\text{Dik} : R_1 = 10K = 10.000 \Omega = 10V$$

$$R_2 = 2K2 = 2200$$

$$R_3 = 1K = 1000$$

$$R_4 = 3K6 = 3600$$

$$- R_t = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10.000 \cdot 2200}{10.000 + 2200} = \frac{22.000.000}{12.200} = 1.803 \Omega$$

$$- V_{th} = \frac{V_{cc} \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 2200}{10.000 + 2200} = \frac{22.000}{12.200} = 1,8 V$$

$$\begin{aligned} I_c &= \frac{(V_{th} - V_{be})}{(R_t / (\beta + 1) + R_4)} \\ &= \frac{(1,8 - 0,7)}{(1.803 / (100 + 1) + 3600)} \\ &= 1,1 / (17,851 + 3600) \\ &= 1,1 / 3617,851 \\ &= 0,0003 A = 0,3 A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{ce} &= V_{cc} - [I_c (R_c + R_4)] \\ &= 10 - [0,0003 (1000 + 3600)] \\ &= 10 - 1,38 \\ &= 8,62 V \end{aligned}$$